
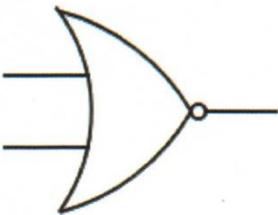
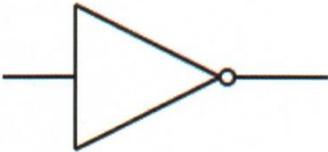
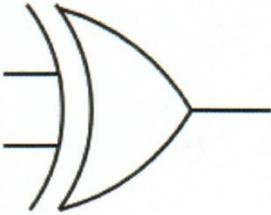
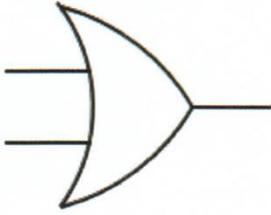


N° 19

Trouver le symbole de la porte logique représentant la relation **NOR**.

*NOR signifie*

*NOT (OR). Donc :*

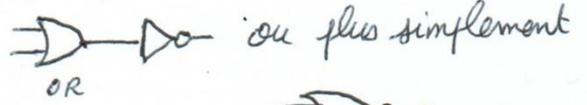

Correct 😊